



**PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK
2025
ELEKTRIK**

KOD : PJE031

SUBJEK : TEKNOLOGI ELEKTRIK II
(APLIKASI)

TARIKH : 11 MAC 2024

MASA : 9.00 AM – 12.00 TGH.

**DILARANG MEMBUKA KERTAS SOALAN
SEHINGGA DIARAHKAN**

PERKARA : PJE031 – TEKNOLOGI ELEKTRIK II - APLIKASI**ARAHAN KEPADA CALON**

Kertas ini mengandungi sepuluh (10) soalan.
Jawab mana-mana lima (5) soalan sahaja.

Calon tidak dibenarkan merujuk kepada sebarang bahan rujukan.

SOALAN 1

a) Berdasarkan MS IEC 60038, berapakah nilai berikut:

- i) Voltan nominal satu fasa
- ii) Frekuensi

(4 markah)

b) Berapakah nilai julat peratusan voltan norminal bagi voltan seperti berikut.

- i) Voltan rendah, 400V
- ii) Voltan sederhana, 11kV

(4 markah)

c) Lengkapkan Jadual 1 di bawah berserta pengiraan.

Voltan Nominal	Voltan Minima (V)	Voltan Maksimum (V)
400V		
11kV		

Jadual 1

(6 markah)

d) Nyatakan kesan voltan jika melebihi julat yang dibenarkan dan huraikan secara ringkas **dua (2)** kesan tersebut.

(6 markah)

SOALAN 2

- a) Nyatakan fungsi kabel pendawaian satu fasa yang bertanda (i) hingga (iii) berdasarkan kod warna seperti **Jadual 2** di bawah:

Kabel	Kod warna kabel
(i)	Merah
(ii)	Hitam
(iii)	Hijau


Jadual 2

(3 markah)

- b) Kod warna dalam sistem pendawaian adalah penting. Berikan **dua** (2) sebab bersertauraian ringkas.

(6 markah)


- c) Namakan binaan kabel XLPE/PVC yang bertanda (i) hingga (v) dalam **Gambar rajah 2 (c)** di bawah:

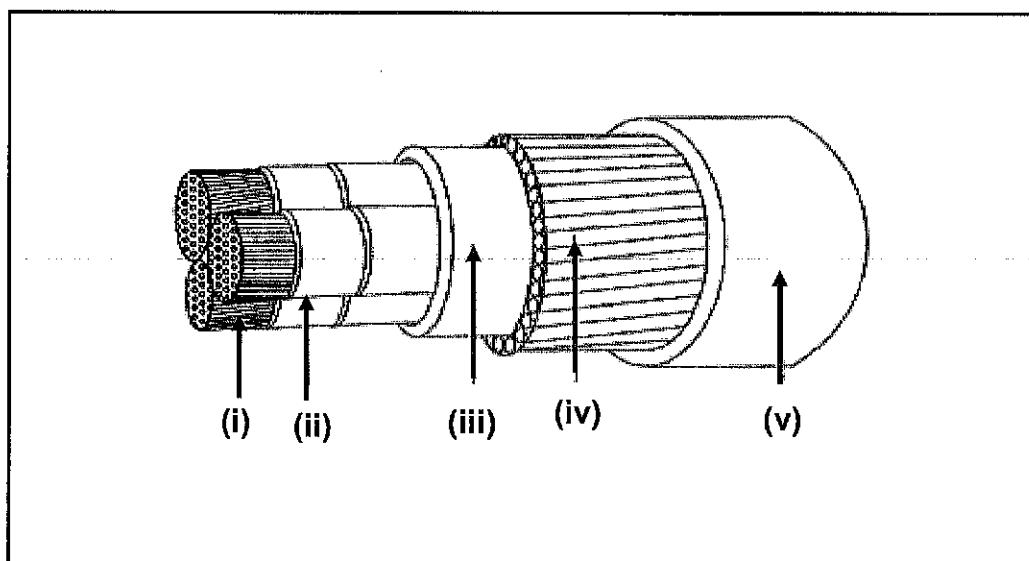**Gambar rajah 2 (c)**

(5 markah)

SOALAN 2 (sambungan)

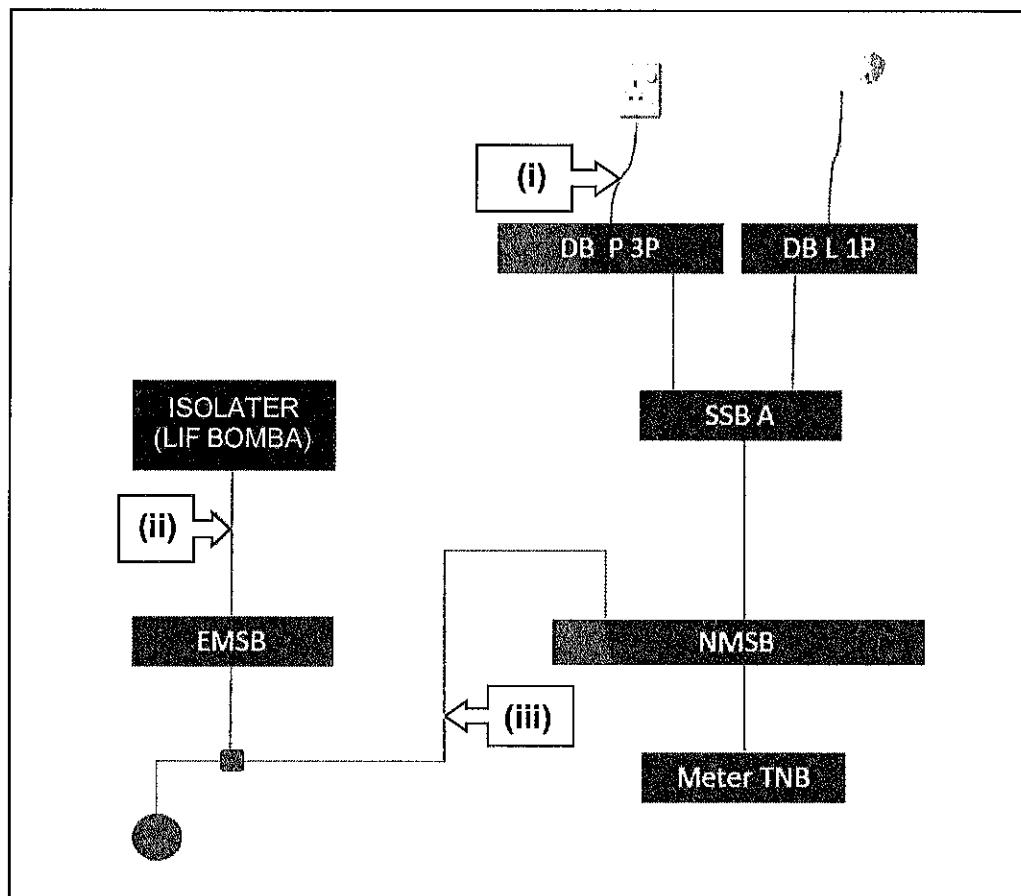- d) Nyatakan jenis-jenis kabel yang bertanda (i) hingga (iii) mengikut kesesuaian pendawaian bagi **Gambar rajah 2 (d)** di bawah:



Gambar rajah 2 (d)

(6 markah)

SOALAN 3


- a) Lukiskan litar pendawaian bagi dua soket alir keluar secara litar jejeri (*radial*).
 (4 markah)
- b) Lukiskan litar pendawaian bagi enam soket alir keluar secara litar gelang (*ring*).
 (6 markah)

SOALAN 3 (sambungan)

- c) Lukiskan litar pendawaian bagi satu poin lampu dikawal oleh satu suis satu hala.
- (4 markah)
- d) Lukiskan litar pendawaian bagi dua poin lampu dikawal oleh dua suis dua hala.
- (6 markah)

SOALAN 4

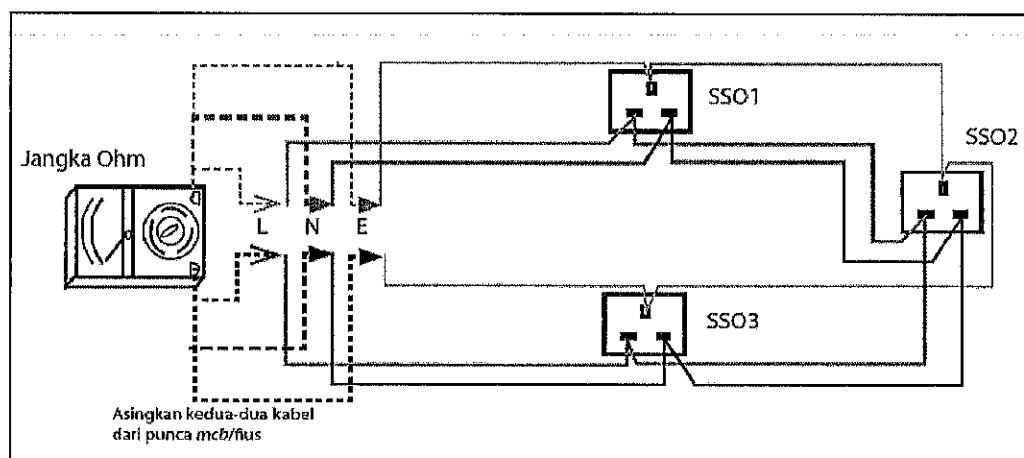- a) Nyatakan fungsi alat pengujian seperti berikut:
- i) *Multimeter*
 - ii) *Clamp meter*
 - iii) *Insulation tester*
 - iv) *RCD tester*
- (8 markah)
- b) Nyatakan **dua (2)** tujuan ujian keterusan dilakukan.
- (4 markah)
- c) Berdasarkan **Gambar rajah 4** di bawah, nyatakan langkah-langkah dalam melaksanakan ujian keterusan bagi litar akhir gelang seperti berikut:




Gambar rajah 4

(8 markah)

SOALAN 5

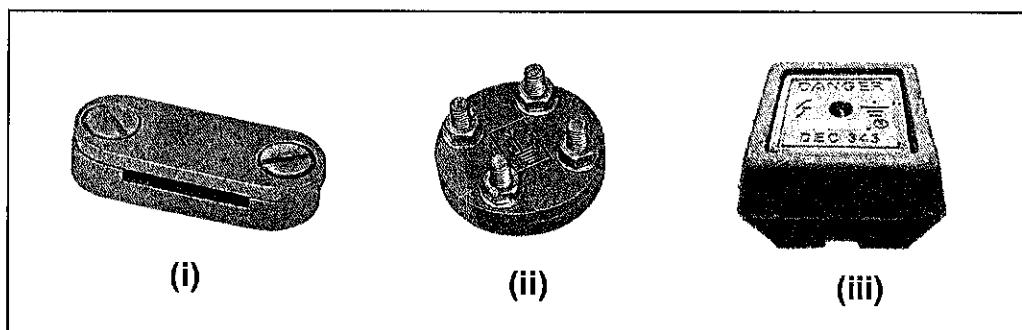
- a) Apakah tujuan utama pemasangan sistem perlindungan kilat?
(3 markah)
- b) Berdasarkan MS IEC 62305, berapakah nilai rintangan bagi sistem perlindungan kilat?
(3 markah)
- c) Namakan komponen peralatan sistem perlindungan kilat yang bertanda (i) hingga (iii) seperti **Gambar rajah 5 (c)** di bawah:



Gambar rajah 5 (c)

(6 markah)

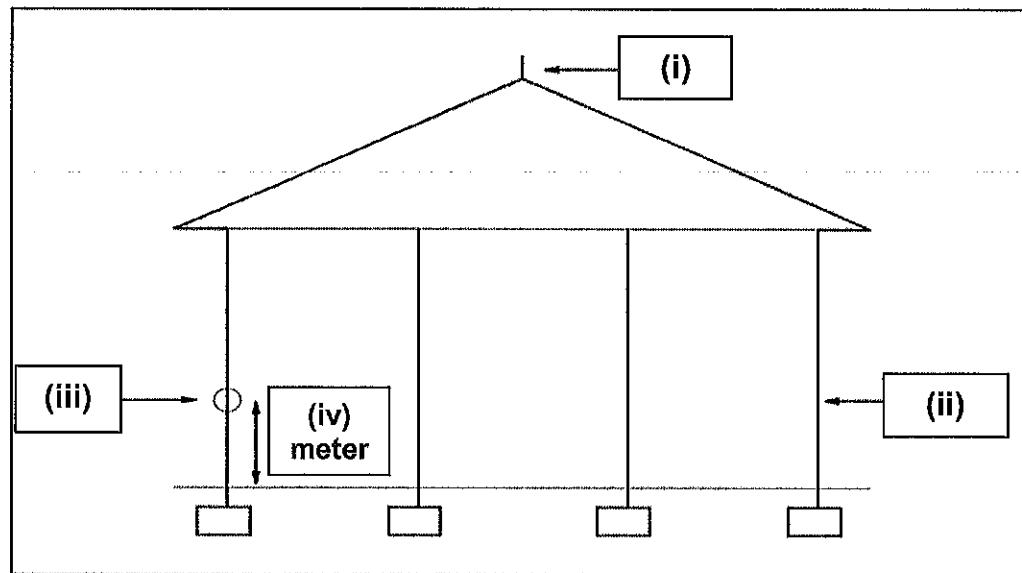- d) Nyatakan nama setiap komponen dan spesifikasi jarak sistem perlindungan kilat (*LPS*) bagi bangunan yang bertanda (i) hingga (iv) dalam **Gambar rajah 5 (d)** di bawah.



Gambar rajah 5 (d)

(8 markah)

SOALAN 6

- a) Lukiskan pembumian jenis Sistem TT untuk tiga fasa.

(6 markah)

- b) Nyatakan sebab utama kebanyakan sistem di Malaysia mengamalkan pembumian jenis Sistem TT untuk tiga fasa.

(3 markah)

- c) Berikan **dua (2)** kepentingan Sistem Pembumian dan huraikan secara ringkas.

(6 markah)

- d) Berdasarkan MS IEC 60364, nyatakan saiz kabel perlindungan bagi kabel pengalir fasa di bawah :

- i) 4 sqmm
- ii) 16 sqmm
- iii) 25 sqmm
- iv) 35 sqmm
- v) 70 sqmm

(5 markah)

SOALAN 7

- a) Apakah fungsi Peranti Pemutus Litar Bocor Bumi (RCCB)?

(2 markah)

- b) Nyatakan penggunaan/ lokasi yang bersesuaian bagi kepekaan RCCB berikut:

- i) Kepekaan RCCB 10 mA
- ii) Kepekaan RCCB 30 mA
- iii) Kepekaan RCCB 100 mA

(6 markah)

SOALAN 7 (sambungan)

c) Apakah tujuan ujian pemutus litar arus baki dijalankan?

(2 markah)

d) Terangkan langkah-langkah untuk menjalankan ujian pemutus litar arus baki 30 mA menggunakan alat pengujian.

(10 markah)

SOALAN 8

a) Berikan definisi pencahayaan.

(2 markah)

b) Senaraikan tiga kepentingan pencahayaan yang baik.

(6 markah)

c) Senaraikan tiga kriteria dalam pemilihan kelengkapan lampu.

(6 markah)

d) Namakan unit yang digunakan untuk istilah pencahayaan berikut:

- i) *Luminous density*
- ii) *Luminous flux*
- iii) *Illuminance*

(3 markah)


e) Nyatakan contoh lokasi yang bersesuaian bagi pencahayaan jenis lampu seperti berikut:

- i) *Bollard light*
- ii) *Track light*
- iii) *Highbay*

(3 markah)

SOALAN 9

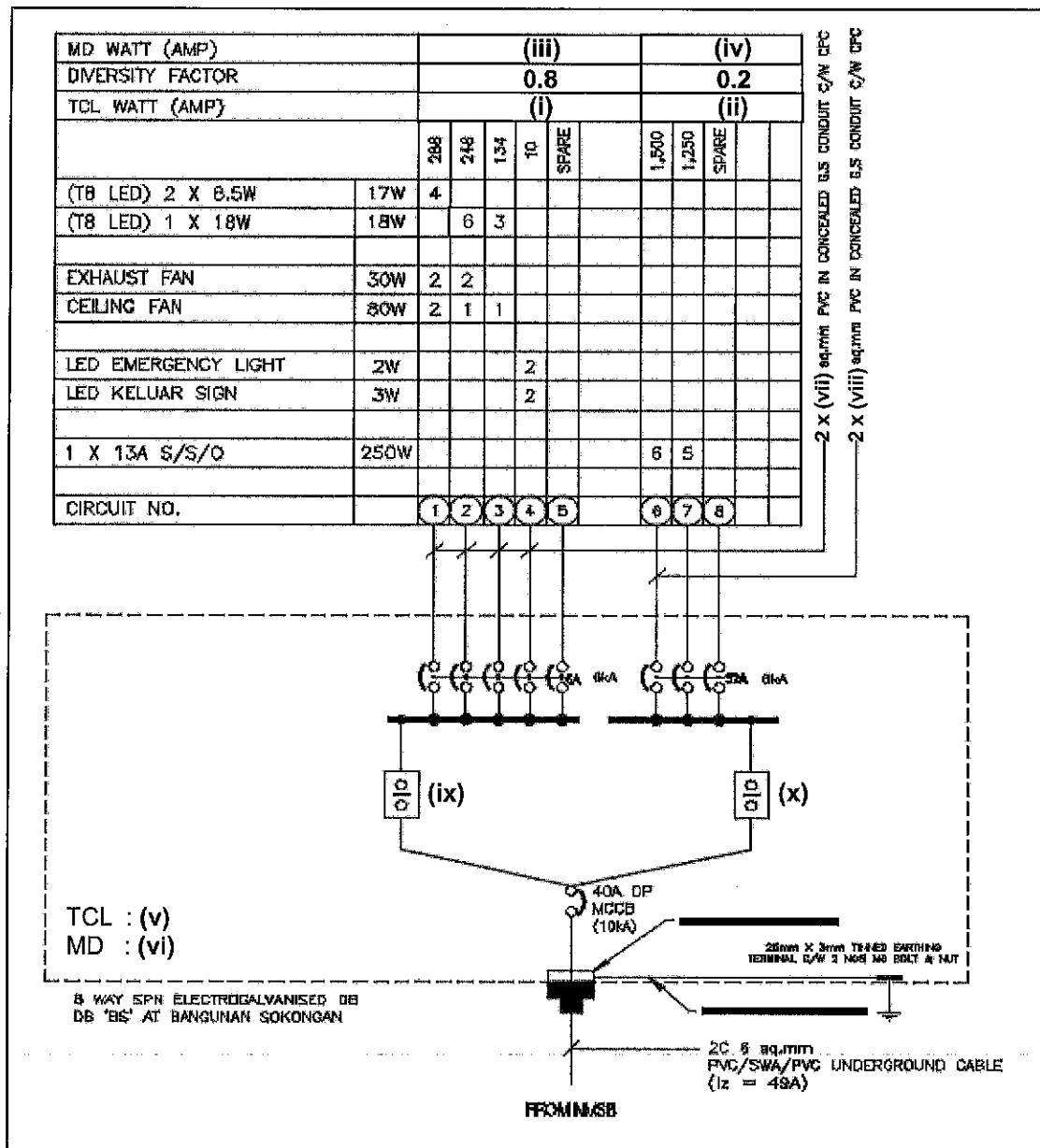Gambar rajah 9 merupakan pendawaian skematic bagi kotak agihan DB 'BS' untuk Bangunan Sokongan.



Gambar rajah 9

- a) Kirakan arus beban tersambung (*TCL*) bagi litar pendawaian lampu dan soket bagi perkara (i) dan (ii).

(4 markah)

SOALAN 9 (sambungan)

- b) Kirakan arus kehendak maksimum (MD) untuk litar pendawaian lampu dan soket bagi perkara **(iii)** dan **(iv)** dengan mengambil kira faktor kepelbagaian bagi litar lampu adalah 0.8 dan litar soket 0.2.
(4 markah)
- c) Kirakan Arus untuk jumlah beban tersambung dan jumlah kehendak maksima kotak agihan DB 'BS'.
(4 markah)
- d) Nyatakan saiz minimum bagi kabel untuk litar pendawaian lampu dan soket bagi perkara **(vii)** dan **(viii)**.
(4 markah)
- e) Apakah nama peranti perlindungan bagi perkara **(ix)** dan **(x)** dan berapa kadar dan kepekaan yang sesuai untuk peranti perlindungan ini?
(4 markah)

SOALAN 10

- a) Berdasarkan $MS\ 1525$, nyatakan jumlah pencahayaan (lux) yang diperlukan bagi ruangan berikut:
- i) Kafeteria
 - ii) Pejabat
 - iii) Tandas

(6 markah)

SOALAN 10 (sambungan)

- b) Jadual 3 berikut merupakan maklumat untuk memulakan pengiraan pencahayaan bagi ruang pejabat.

Bil	Saiz Bilik	Jarak (m)
1.	Panjang bilik (L)	6.8 meter
2.	Lebar bilik (W)	4.1 meter
3.	Tinggi slab	4 meter
4.	Tinggi siling	3.6 meter
5.	Tinggi meja	0.8 meter

Jadual 3

- i) Pemasangan siling bagi ruang pejabat ini menggunakan siling gantung 600mm x 600mm. Nyatakan jumlah nilai *room index* bagi ruang tersebut.

(4 markah)

- ii) Berikan formula *installed flux*.

(2 markah)

- iii) Nyatakan nilai *install flux* yang diperlukan untuk ruang tersebut dengan mengambil kira faktor senggaraan adalah 0.8 dan pekali penggunaan (COU) adalah 0.561.

(2 markah)

- iv) Berikan kuantiti minima bagi mata lampu yang perlu direka bentuk dalam ruang tersebut, sekiranya menggunakan lampu seperti butiran di bawah:

*Size : 4 x 600mm**Power : 56 watt**Lamp luminous flux : 4800 lumen*

(2 markah)

- v) Berapakah nilai *illuminance* yang sebenar dicapai untuk ruang pejabat tersebut berdasarkan bilangan kuantiti mata lampu yang direka bentuk?

(4 markah)
